I_0	I_1	I_2	I_3	Minterms
0	0	0	1	m 1
0	0	1	0	m 2
0	1	0	0	m 4
0	1	1	1	m 7
1	0	0	0	m 8
1	0	1	1	m 11
1	1	0	1	m 13
1	1	1	0	m 14

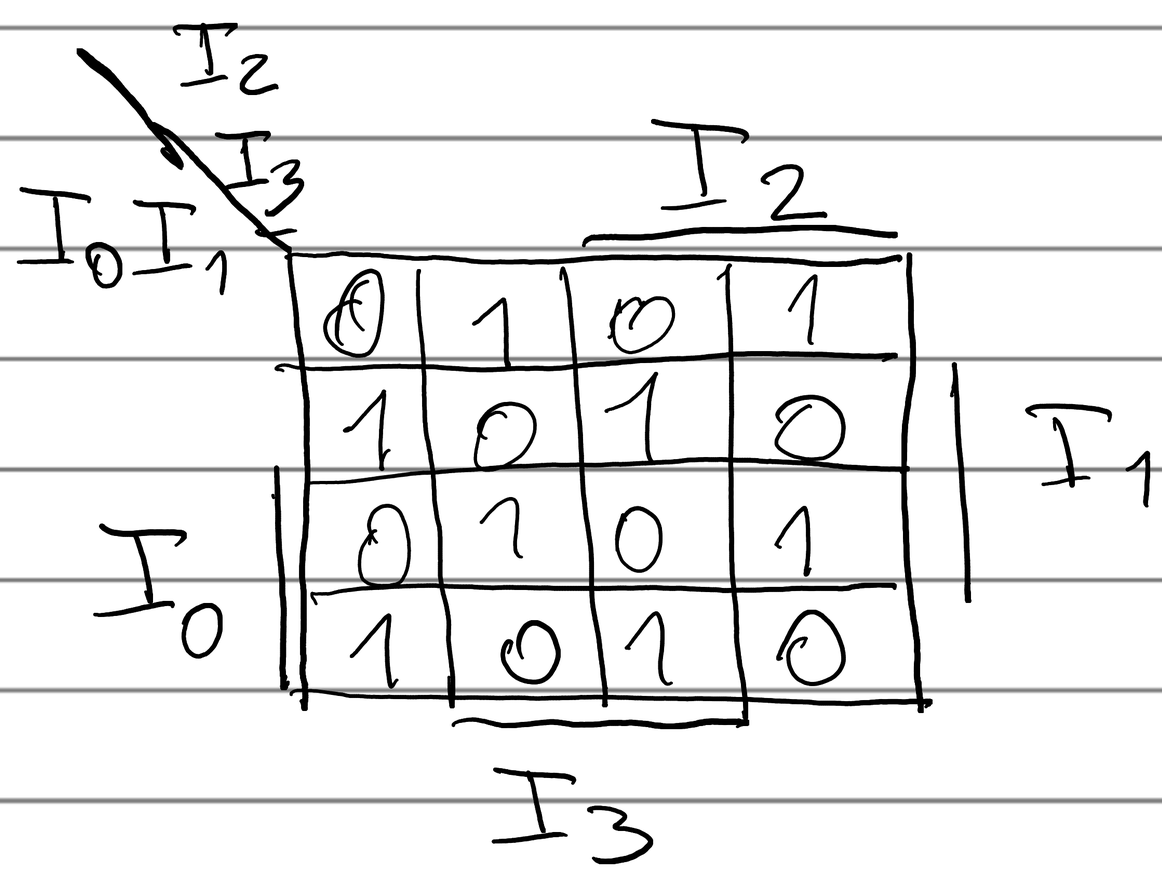

$$\bar{I}_0 \cdot \bar{I}_1 \cdot \bar{I}_2 \cdot I_3 + \bar{I}_0 \bar{I}_1 I_2 \bar{I}_3 \ldots$$